

EN Poort TIA portal

In deze tutor wordt een EN poort aangemaakt.

In onderstaande tabel zie je in de linker kolom de instructie staan en in de rechter kolom een grafische afbeelding

Waarheidstabel EN poort		
Ingang 1	Ingang 2	Uitgang
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

De uitgang is alleen hoog (TRUE) als beide ingangen hoog (TRUE) zijn.

<p>Open het project met de hardware configuratie, de project boom</p> <p>Stap 1: open de PLC tags</p> <p>Stap 2: open taglijst "Poorten"</p> <p>Stap 3: breid de tag lijst uit volgens het rechter voorbeeld</p>	
<p>Stap 1: ga in netwerk 2 staan, rechter muistoets, insert netwerk</p> <p>Stap 2: maak de functie zoals in punt 2 weergegeven is in netwerk 3 (EN poort). Figuur 25 in het boek.</p>	